

Filtro activo pasa-altos 2^{do} orden

$$V^- = V^+ = V_o$$

Nodo V_1

$$\frac{V_1 - V_{in}}{1/sC} + \frac{V_1 - V^+}{1/sC} + \frac{V_1 - V_o}{R_1} = 0 \Rightarrow V_1 \left(2sC + \frac{1}{R_1} \right) - V_{in} sC - V_o \left(sC + \frac{1}{R_1} \right) = 0 \quad (1)$$

Nodo V^+

$$\frac{V^+ - V_1}{1/sC} + \frac{V^+ - 0}{R_2} = 0 \Rightarrow V^+ \left(sC + \frac{1}{R_2} \right) = V_1 sC \Rightarrow V_1 = V_o \left(1 + \frac{1}{sCR_2} \right) \quad (2)$$

(2) en (1)

$$V_o \left(1 + \frac{1}{sCR_2} \right) \left(2sC + \frac{1}{R_1} \right) - V_{in} sC - V_o \left(sC + \frac{1}{R_1} \right) = 0$$

$$V_o \left(2sC + \frac{1}{R_1} + \frac{2}{R_2} + \frac{1}{sCR_1R_2} - sC - \frac{1}{R_1} \right) = V_{in} sC$$

$$V_o \left(sC + \frac{2}{R_2} + \frac{1}{sCR_1R_2} \right) = V_{in} sC \Rightarrow \frac{V_o}{V_{in}} \left(-1 + \frac{2}{sCR_2} + \frac{1}{s^2C^2R_1R_2} \right) = V_{in}$$

$$\frac{V_o}{V_{in}} = \frac{1}{\frac{1}{s^2C^2R_1R_2} + \frac{2}{sCR_2} + 1} \stackrel{1.5^\circ}{=} = \frac{s^2}{\frac{1}{C^2R_1R_2} + \frac{2s}{CR_2} + s^2}$$

$$\Rightarrow \frac{V_o}{V_{in}} = \frac{s^2}{s^2 + s \left(\frac{2}{CR_2} \right) + \frac{1}{C^2R_1R_2}} \Rightarrow F(s) = \frac{Us^2}{s^2 + 2s \zeta \omega_0 + \omega_0^2}$$

$$f_c = 1 \text{ kHz} \quad \frac{1}{CR_2} = \zeta \omega_0 \Rightarrow R_2 = \frac{1}{C \zeta 2\pi f} = \frac{1}{(22 \text{ nF})(0.707)(2\pi)(1 \text{ K})} = 10,229,5 \Omega \approx 10 \text{ k}\Omega$$

$$C_1 = 22 \text{ nF}$$

$$R_1 = ?$$

$$R_2 = ?$$

$$\frac{1}{C^2R_1R_2} = (2\pi)^2 f^2 \Rightarrow R_1 = \frac{1}{C^2R_2(2\pi)^2 f^2}$$

$$R_1 = \frac{1}{(22 \text{ nF})^2 (10 \text{ k}) (2\pi)^2 (1 \text{ K})^2} = 9,233,5 \Omega \approx 5 \text{ k}\Omega$$

```

1 clear all
2 %clc
3 %clf
4 %pkg load control
5
6 %Definir componentes
7 fprintf('\nDiseño Filtro pasa-bajas 2do orden\n\n');
8 fc = input('Introduce frecuencia de corte(fc): ');
9 Sigma = input('Introduce el valor de sigma: ');
10 C = input('Introduce valor de Capacitor 1 (C1): ');
11
12 wc = 2*pi*fc;
13
14 R2 = 1/(C*Sigma*2*pi*fc);
15 R1 = 1/((C^2)*R2*((2*pi)^2)*(fc^2));
16
17 fprintf('Capacitor (C): %6.3d\n', C);
18 fprintf('Resistor 1 (R1): %6.3d\n', R1);
19 fprintf('Resistor 2 (R2): %6.3d\n', R2);
20
21 %Funcion de transferencia
22 A = 2/(C*R2);
23 B = 1/(R1*R2*C^2);
24 fc = (sqrt(B))/(2*pi);
25 fprintf('Frecuencia de corte %6.2f\n', fc);
26
27 %Funcion de transferencia
28 num = [1 0 0];
29 den = [1 A B];
30 w = logspace(0, 8, 1000);
31 [Mag, Fase, w] = bode(tf(num,den), w);
32 %bode(tf(num, den), w);
33 MagdB = 20*log10(Mag); %Poner la magnitud en decibeles
34
35 figure(1)
36 bode(tf(num, den), w);



```

Diseño Filtro pasa-bajas 2do orden

```


Introduce frecuencia de corte(fc): 1000
Introduce el valor de sigma: .7072
Introduce valor de Capacitor 1 (C1): 22e-9
Capacitor (C): 2.2e-08
Resistor 1 (R1): 5.12e+03
Resistor 2 (R2): 1.02e+04
Frecuencia de corte 1000.00
>>

```

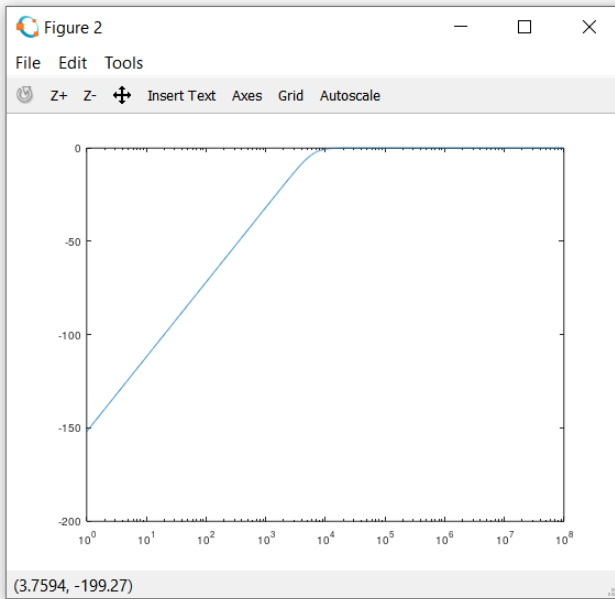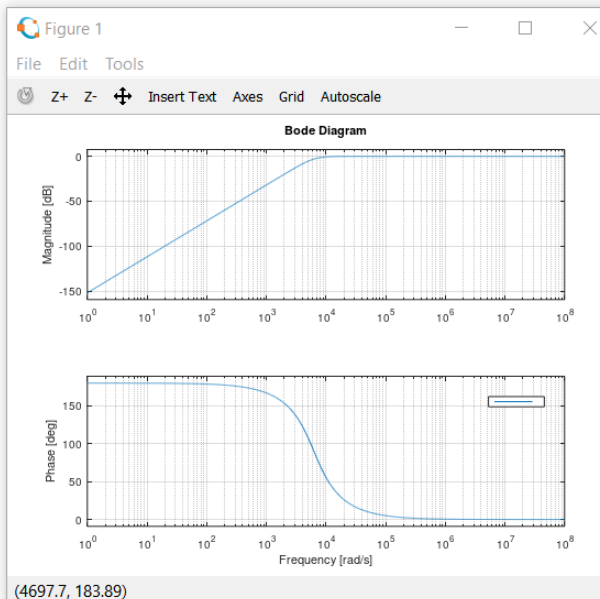

2) Filtro activo pasa-banda 2^{do} Orden

Nº 3, 2020

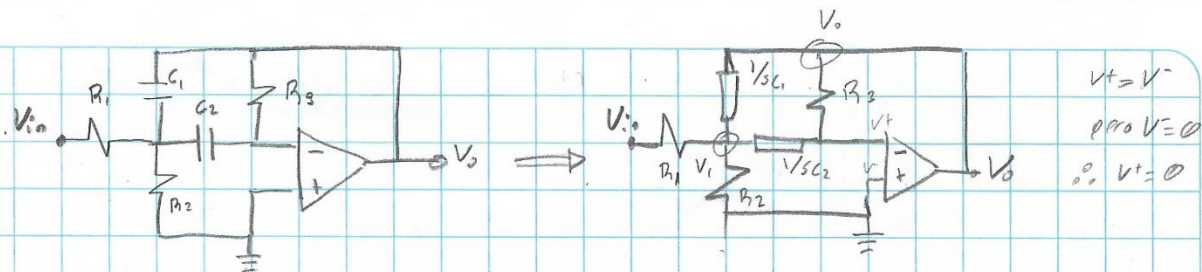

Nodo V_1

$$\frac{V_1 - V_{in}}{R_1} + \frac{V_1 - V^+}{R_2} + \frac{V_1 - V_o}{1/sC_1} + \frac{V_1 - V^+}{1/sC_2} = 0 \Rightarrow \frac{V_1 - V_{in}}{R_1} + \frac{V_1}{R_2} + \frac{V_1 - V_o}{1/sC_1} + \frac{V_1}{1/sC_2} = 0$$

$$V_1 \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + sC_1 + sC_2 \right) - \frac{V_{in}}{R_1} - V_o sC_1 = 0 \quad (1)$$

Nodo V^-

$$\frac{V^- - V_o}{R_3} + \frac{V^- - V_1}{1/sC_2} = 0 \Rightarrow V^- \left(\frac{1}{R_3} + sC_2 \right) - \frac{V_o}{R_3} - \frac{V_1}{1/sC_2} = 0 \Rightarrow V_1 = V^- \left(\frac{1}{sC_2 R_3} + 1 \right) - \frac{V_o}{sC_2 R_3} \quad (2)$$

(2) en (1)

$$-V_o \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + sC_1 + sC_2 \right) \left(\frac{1}{sC_2 R_3} + 1 \right) - \frac{V_{in}}{R_1} - V_o sC_1 = 0 \Rightarrow -V_o \left(\frac{1}{sC_2 R_3} + \frac{1}{sC_2 R_2 R_3} + \frac{C_1}{C_2 R_3} + \frac{1}{R_3} + sC_1 \right) = \frac{V_{in}}{R_1}$$

$$-V_o \left(\frac{1}{sC_2 R_3} + \frac{R_1}{sC_2 R_2 R_3} + \frac{C_1 R_1}{C_2 R_3} + \frac{R_1}{R_3} + sC_1 R_1 \right) = V_{in} \Rightarrow \frac{V_o}{V_{in}} = \frac{1}{\frac{1}{sC_2 R_3} + \frac{R_1}{sC_2 R_2 R_3} + \frac{C_1 R_1}{C_2 R_3} + \frac{R_1}{R_3} + sC_1 R_1}$$

$$\frac{V_o}{V_{in}} = \frac{-s/C_1 R_1}{\frac{1}{C_2 R_1 R_3} + \frac{1}{C_1 C_2 R_2 R_3} + \frac{s}{C_2 R_3} + \frac{s}{C_1 R_3} + s^2}$$

$$\frac{V_o}{V_{in}} = \frac{-s/C_1 R_1}{s^2 + s \left(\frac{1}{C_2 R_3} + \frac{1}{C_1 R_3} \right) + \left(\frac{1}{C_1 C_2 R_1 R_3} + \frac{1}{C_1 C_2 R_2 R_3} \right)}$$

| | | |
|--|-------------------|-----------------------------------|
| $\frac{V_o}{V_{in}} = \frac{s \left(\frac{-1}{C_1 R_1} \right)}{s^2 + s \left(\frac{C_1 + C_2}{C_1 C_2 R_3} \right) + \left(\frac{R_2 + R_1}{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3} \right)}$ | \Leftrightarrow | $F(s) = \frac{-As}{s^2 + sB + C}$ |
|--|-------------------|-----------------------------------|

Diseño del Filtro activo pasa-banda 2^{do} orden

En este caso $C_1 = C_2 = C$ entonces

$$\frac{C_1 + C_2}{C_1 C_2 R_3} = 2 \omega_0 \Rightarrow \frac{2C}{C^2 R_3} = 2 \omega_0 \Rightarrow \frac{1}{C R_3} = \omega_0$$

Por tanto $R_3 = \frac{1}{C \omega_0}$


Ahora bien $\omega^2 = \frac{R_2 + R_1}{R_1 R_2 R_3 C^2} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 R_3 C^2}$ si suponemos $R_1 = R_2 = R$

Entonces $\omega^2 = \frac{2R}{R^2 R_3 C^2} = \frac{2}{R R_3 C^2}$ Por tanto $R = \frac{2}{\omega^2 R_3 C^2}$

Y además la frecuencia de corte se calcula como

$$f_c = \frac{\sqrt{\omega^2}}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{R_1 + R_2}{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3}}$$

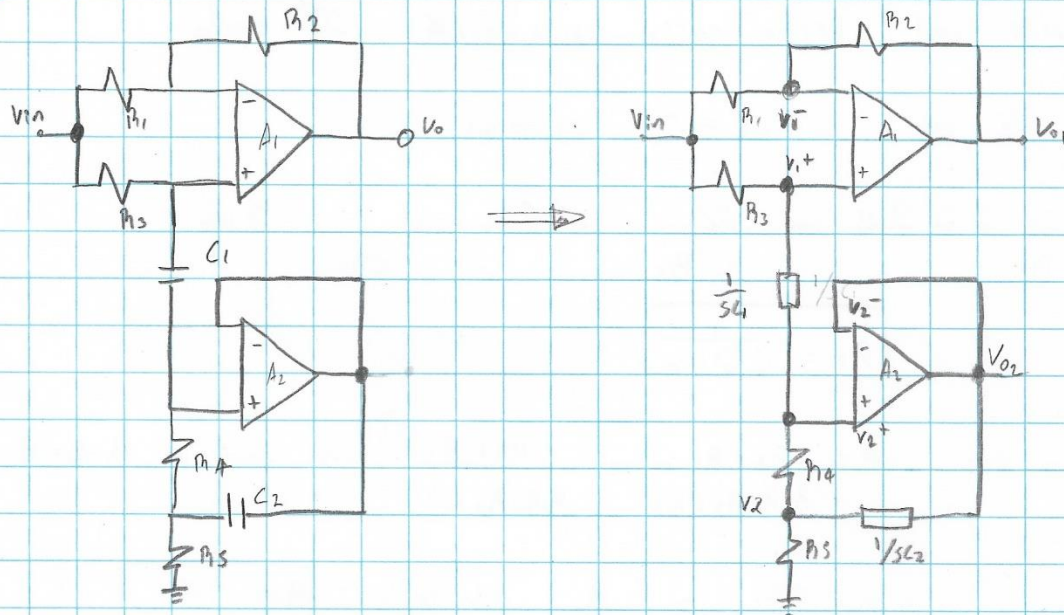3) Filtro activo 2º orden Pechozo de Banda



Nodo V_1^-

$$\frac{V_1^- - V_{in}}{R_1} + \frac{V_1^- - V_o}{R_2} = 0 \Rightarrow V_1^- \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) - \frac{V_{in}}{R_1} - \frac{V_o}{R_2} = 0 \Rightarrow V_1^- (R_2 + R_1) - V_{in} R_2 - V_o R_1 = 0 \quad (1)$$

Nodo V_1^+

$$\frac{V_1^+ - V_{in}}{R_3} + \frac{V_1^+ - V_2^+}{1/sC_1} = 0 \Rightarrow V_1^+ \left(\frac{1}{R_3} + sC_1 \right) - \frac{V_{in}}{R_3} - V_2^+ sC_1 = 0 \quad (2)$$

Nodo V_2^+

$$\frac{V_2^+ - V_1^+}{1/sC_1} + \frac{V_2^+ - V_2}{R_4} = 0 \Rightarrow V_2^+ \left(sC_1 + \frac{1}{R_4} \right) - V_1^+ sC_1 - \frac{V_2}{R_4} = 0 \quad (3)$$

Nodo V_2

$$\frac{V_2 - V_2^+}{R_4} + \frac{V_2 - V_{o2}}{1/sC_2} + \frac{V_2 - 0}{R_5} = 0 \Rightarrow V_2 \left(\frac{1}{R_4} + sC_2 + \frac{1}{R_5} \right) - \frac{V_2^+}{R_4} - \frac{V_{o2} sC_2}{R_4} = 0 \quad (4)$$

Nodo V_2^-

$$V_2^- = V_{o2}$$

Debido a que $V_2^- = V_2^+$ y que $V_2^- = V_{o2}$ entonces $V_2^+ = V_{o2} \quad (5)$

Por tanto la eqn ④ pasa a

$$V_2 \left(\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} + SC_2 \right) = V_2^+ \left(\frac{1}{R_4} + SC_2 \right) \Rightarrow V_2 \text{ talh por } R_4 R_5$$

$$V_2 (R_4 + R_5 + SC_2 R_4 R_5) = V_2^+ (R_5 + SC_2 R_4 R_5) \text{ en fures}$$

$$V_2 = V_2^+ \left(\frac{R_5 + SC_2 R_4 R_5}{R_4 + R_5 + SC_2 R_4 R_5} \right) = V_2^+ \left(1 - \frac{R_4}{R_4 + R_5 + SC_2 R_4 R_5} \right) \quad (4')$$

⑥' em ③

$$V_2^+ \left(\frac{1}{R_4} + SC_1 \right) - \frac{V_2^+}{R_4} - V_2^+ \left(\frac{1}{SC_2 R_4 R_5 + R_4 + R_5} \right) - V_1^+ SC_1 = 0$$

$$V_2^+ \left(SC_1 + \frac{1}{SC_2 R_4 R_5 + R_4 + R_5} \right) = V_1^+ SC_1$$

$$V_2^+ = V_1^+ \left(\frac{1}{1 + SC_1 (SC_2 R_4 R_5 + R_4 + R_5)} \right) \quad (3')$$

Ahora la eqn ② pasa a

$$V_1^+ (1 + SC_1 R_3) = V_{in} + V_1^+ \frac{SC_1 R_3}{1 + \frac{1}{SC_1 (SC_2 R_4 R_5 + R_4 + R_5)}}$$

$$V_1^+ \left[1 + SC_1 R_3 \left(1 - \frac{1}{1 + \frac{1}{SC_1 (SC_2 R_4 R_5 + R_4 + R_5)}} \right) \right] = V_{in} \text{ entures}$$

$$V_1^+ = V_{in} \left[\frac{1}{1 + SC_1 R_3 \left(1 - \frac{1}{1 + \frac{1}{SC_1 (SC_2 R_4 R_5 + R_4 + R_5)}} \right)} \right] \quad (2')$$

Porq la eqn ① pasa a:

$$V_{in} \left(\frac{R_2 + R_1}{1 + SC_1 R_3 \left(1 - \frac{1}{1 + \frac{1}{SC_1 (SC_2 R_4 R_5 + R_4 + R_5)}} \right)} - R_2 \right) = V_o R_1$$

$$\frac{V_o}{V_{in}} = \frac{R_2 + R_1}{R_1 + SC_1 R_3 \left(1 - \frac{1}{1 + \frac{1}{SC_1 (SC_2 R_4 R_5 + R_4 + R_5)}} \right)} - \frac{R_2}{R_1} \quad (1')$$

Para lo siguiente usaremos una técnica del álgebra:

$$1 - \frac{1}{1 + \frac{1}{A}} = 1 - \frac{1}{\frac{A+1}{A}} = 1 - \frac{A}{A+1} = 1 - \frac{A}{1+A} = \frac{1+A-A}{1+A} = \frac{1}{1+A}$$

entonces aplicando en (1)

$$\frac{V_o}{V_{in}} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 + S C_1 R_1 R_3 \left(\frac{1}{1 + S C_2 (R_4 R_5 + R_4 + R_5)} \right) - \frac{R_2}{R_1}}$$

donde por simplificación

$$B = 1 + S C_1 (S C_2 R_4 R_5 + R_4 + R_5) = 1 + S C_1 (R_4 + R_5) + S^2 C_1 C_2 R_4 R_5 \quad \text{entonces}$$

$$\begin{aligned} \frac{V_o}{V_{in}} &= \frac{R_1 + R_2}{R_1 \left(1 + \frac{S C_1 R_3}{B} \right)} - \frac{R_2}{R_1} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 \left(\frac{B + S C_1 R_3}{B} \right)} - \frac{R_2}{R_1} \\ &= \frac{B(R_1 + R_2)}{R_1 (B + S C_1 R_3)} - \frac{R_2 (B + S C_1 R_3)}{R_1 (B + S C_1 R_3)} = \frac{B R_1 - S C_1 R_2 R_3}{R_1 (B + S C_1 R_3)} \end{aligned}$$

Ahora sustituyendo de nuevo el valor de B.

$$\frac{V_o}{V_{in}} = \frac{1 + S C_1 (R_4 + R_5) + S^2 C_1 C_2 R_4 R_5}{1 + S C_1 (R_4 + R_5) + S^2 C_1 C_2 R_4 R_5} - \frac{\frac{R_2 R_3}{R_1} S C_1}{\frac{B}{R_1} S C_1} \cdot \frac{1}{C_1 C_2 R_4 R_5}$$

$$\frac{V_o}{V_{in}} = \frac{\frac{1}{C_1 C_2 R_4 R_5} + S \frac{R_4 + R_5}{C_2 R_4 R_5} + S^2 - S \frac{R_2 R_3}{C_2 R_1 R_4 R_5}}{\frac{1}{C_1 C_2 R_4 R_5} + S \frac{R_4 + R_5}{C_2 R_4 R_5} + S^2 - S \frac{R_2 R_3}{C_2 R_1 R_4 R_5}}$$

y esto es finalmente

$$\frac{V_o}{V_{in}} = \frac{S^2 + S \left(\frac{R_4 + R_5 - R_3 \left(\frac{R_2}{R_1} \right)}{C_2 R_4 R_5} \right) + \frac{1}{C_1 C_2 R_4 R_5}}{S^2 + S \left(\frac{R_4 + R_5 - R_3}{C_2 R_4 R_5} \right) + \frac{1}{C_1 C_2 R_4 R_5}}$$

Para diseñar basta con seleccionar $R_1 = R_2 = R_3$ y $R_4 = R_5 = R$ entonces

$$C_2 = \frac{2Q}{\pi f M} ; C_1 = \frac{1}{(2\pi f)^2 R^2 C_2} \quad \text{donde además } f = \frac{1}{2\pi R^2 C_1 C_2}$$